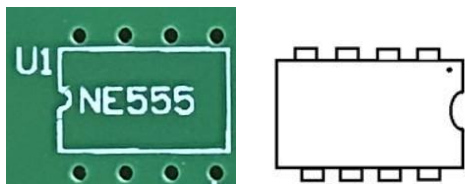


新竹市立香山高中 113 學年度下學期 科技領域-生活科技科 九年級補考作業

班級\_\_\_\_\_ 座號\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_

1.請問要將 IC(左圖)插進電路板(右圖)，IC(左圖)方向是否正確？\_\_\_\_\_



2.續上題，請將正確方向繪製出來

3.下圖畫斜線的部份是要插電容的+極(長)還是一極(短)？\_\_\_\_\_



4.請簡述控制電路?\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5.請以科技的角度舉例任意一部電影中所包含的科技?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_